 


DISEÑO DE UN PROCESADOR CON BANCO DE REGISTROS

Práctica 1 (2ª sesión)



Arquitectura y Organización de Computadores 2
2º Grado Ingeniería Informática

Luis M. Ramos
luisma@unizar.es

Alejandro Valero
alvabre@unizar.es

José Luis Briz
briz@unizar.es

Javier Resano
jresano@unizar.es



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza

1 RESUMEN

En esta segunda sesión vamos a diseñar un procesador muy sencillo que trabaje con el banco de registros y un sumador. Lo programaremos para que realice una serie de escrituras y sumas. Una vez diseñado realizaremos un análisis temporal para averiguar la frecuencia máxima a la que puede funcionar.

Al entrar al laboratorio coloca el trabajo previo del apartado 2.1 encima de la mesa, de forma visible. Además, debes disponer del banco de registros diseñado en la sesión anterior finalizado y funcionando correctamente. Antes de empezar a trabajar con Logisim conéctate a Moodle desde uno de los equipos del laboratorio y realiza el control de asistencia a la sesión.

La práctica finaliza cuando los procesadores funcionan correctamente y han sido entregados a través de Moodle. También hay que entregar los **resultados del apartado 3**.

2 DISEÑO DE UN PROCESADOR CON BANCO DE REGISTROS

2.1 TRABAJO PREVIO: DISEÑO EN PAPEL

- a) Dibuja sobre papel los siguientes componentes: un banco de registros **BR32**, una ROM, un contador, un sumador de 32 bits y un multiplexor. Interconecta los componentes, teniendo en cuenta que:
- En cada dirección de la ROM se escribirá una instrucción.
 - El contador se utilizará para direccionar la ROM.
 - Con el sumador se calculará la suma de los dos registros leídos del **BR32**.
 - El multiplexor seleccionará el dato adecuado a escribir en el **BR32**.
 - El procesador debe soportar las siguientes instrucciones:

<code>mov K,rd</code>	<code>; SignExt(K) → BR(rd)</code>	<code>K cte de 16 bits</code>
<code>add ra,rb,rd</code>	<code>; BR(ra) + BR(rb) → BR(rd)</code>	


- b) Define el formato de instrucción y la codificación de las instrucciones.
- c) Diseña la unidad de control del procesador, que calcule el valor de las señales de control (**RegWr** y bit selección MUX) a partir del código de operación de la instrucción.
- d) Utilizando las instrucciones anteriores escribe un programa ensamblador (NIA.asm) que guarde en los registros r1 – r7 los valores obtenidos en webdiis.unizar.es/~luisma/aoc2/nia1.php a partir de tu NIA y calcule la suma de todos ellos en r0.

2.2 TRABAJO EN EL LABORATORIO: DISEÑO CON LOGISIM

- a) Abre en Logisim el circuito de la práctica anterior (NIA-BR32test.circ). Borra el componente **BR32test** y los cables que lo conectaban a tu **BR32**. [Descarga la librería Logisim BR32test](#) (Proyecto / Descargar Librerías). Guárdalo en un fichero nuevo (NIA-mono.circ).
- b) Coloca los componentes del apartado 2.1 e interconéctalos según tu diseño. Conecta el componente *Reloj* al contador y al **BR32**.
- c) Traduce tu programa del apartado 2.1.d a hexadecimal y programa la ROM.

 d) Para facilitar la depuración coloca en el extremo superior izquierdo del circuito:

- un botón (carpeta *Input/Output*) conectado a la señal **reset**;
- el componente *Reloj*;
- descarga el fichero aoc2.jar de la carpeta Logisim de Moodle y guárdalo en la misma carpeta que tu fichero .circ. Carga la librería aoc2.jar (*Proyecto / Cargar Librería / Librería JAR*). Indica **com.cburch.aoc2.Components** como *Nombre de la Clase*. Coloca un componente *RTL1 Viewer* y conéctale las señales **busW**, **RW** y **RegWr**.
- Un visualizador del estado, tal como sale del registro de estado



e) Ejecuta ciclo a ciclo hasta que funcione correctamente.

f) Finalmente entrega tu circuito a través del recurso Moodle “Entrega NIA-mono”. Antes de entregar comprueba que has marcado **main** como circuito principal y que usas un único componente Reloj.

2.2.1 Diseño multiciclo

- Guarda el diseño anterior en un fichero nuevo (NIA-multi.circ).
- Modifica el diseño del procesador conectando dos registros a la entrada del sumador (**A** y **B**) y otro a la salida (**C**).
- Dibuja el autómata de la unidad de control para el procesador multiciclo. Impleméntala usando un registro (estado) y una o dos ROM (función de transición y función de salida).
- Ejecuta ciclo a ciclo hasta que funcione correctamente.
- Finalmente entrega tu circuito a través del recurso Moodle “Entrega NIA-multi”. Antes de entregar comprueba que has marcado **main** como circuito principal y que usas un único componente Reloj. Debes entregar también el autómata de la unidad de control NIA-multi.fsm (dibujado con la herramienta Qfsm disponible en Moodle).

3 ANÁLISIS TEMPORAL

- Considera los siguientes retardos: $d_{NOT} = 5 \text{ ps}$; $d_{OR2-4} = 20 \text{ ps}$; $d_{AND2-4} = 20 \text{ ps}$; $d_{REG} = 50 \text{ ps}$; $t_{setup_{REG}} = 30 \text{ ps}$; $d_{ROM} = 80 \text{ ps}$; $d_{CONT} = 60 \text{ ps}$; $d_{SUM} = 260 \text{ ps}$.
- Identifica el camino crítico del procesador monociclo y su retardo ($d_{max_{mono}}$). ¿Cuál es su frecuencia máxima (GHz) de funcionamiento ($f_{max_{mono}}$)?
- Identifica el camino crítico del procesador multiciclo y su retardo ($d_{max_{multi}}$). ¿Cuál es su frecuencia máxima de funcionamiento ($f_{max_{multi}}$)?
- ¿Cuánto tiempo tarda el procesador monociclo en ejecutar tu programa ($t_{ex_{mono}}$)?
- ¿Cuánto tarda el procesador multiciclo ($t_{ex_{multi}}$)?
- ¿Cuál es la relación entre los tiempos de ambos procesadores ($t_{ex_{multi}} / t_{ex_{mono}}$)?
- Cuando tengas todos los cálculos realizados introdúcelos a través del recurso Moodle “Análisis temporal monociclo vs multiciclo”.